

## Hesaplar

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}, \quad I = \frac{V}{R_{eq}}, \quad P = I \cdot V$$

Devre-1

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{220} + \frac{1}{470} = \frac{630}{220 \cdot 470}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{220} + \frac{1}{1000} = \frac{1220}{220 \cdot 1000}$$

$$R_{eq} = 149,85 \, \Omega$$

$$R_{eq} = 180,32 \, \Omega$$

$$I_{Heop} = \frac{5}{149,85} \cdot 10^3 = 33,366 \, \text{mA}$$

$$I_{Heop} = \frac{5}{180,32} \cdot 10^3 = 27,722 \, \text{mA}$$

$$P = 33,366 \cdot 5 = 166,83 \, \text{mW}$$

$$P = 27,722 \cdot 5 = 138,6 \, \text{mW}$$

$$P = 38,367 \cdot 5 = 181,84 \, \text{mW}$$

Devre-2

Devre-3

## Ölçümleer

Paralel	V (V)	I <sub>1</sub> (mA)	I <sub>2</sub> (mA)	I <sub>3</sub> (mA)	I <sub>ölk</sub> (mA)	I <sub>Heop</sub> (mA)	R <sub>eq</sub> (Ω)	R <sub>eq</sub> (Ω)	P (mW)
R <sub>1</sub> , R <sub>2</sub>	5	27,7	106		33,4	33,366	149,7	149,85	166,83
R <sub>1</sub> , R <sub>3</sub>	5	27,7		5	27,7	27,722	180,5	180,32	138,6
R <sub>1</sub> , R <sub>2</sub> , R <sub>3</sub>	5	27,7	106	5	38,4	38,367	130,2	130,32	181,84
Seri	V (V)	V <sub>1</sub> (V)	V <sub>2</sub> (V)	V <sub>3</sub> (V)	I <sub>ölk</sub> (mA)	I <sub>Heop</sub> (mA)	R <sub>eq</sub> (Ω)	R <sub>eq</sub> (Ω)	P (mW)
R <sub>1</sub> , R <sub>2</sub>	5	1,59	3,44		7,25	7,246	689,7	690	36,23
R <sub>1</sub> , R <sub>3</sub>	5	0,90		4,10	4,10	4,098	1213,5	1220	20,49
R <sub>1</sub> , R <sub>2</sub> , R <sub>3</sub>	5	0,65	1,39	2,96	2,96	2,958	1689,1	1690	14,79