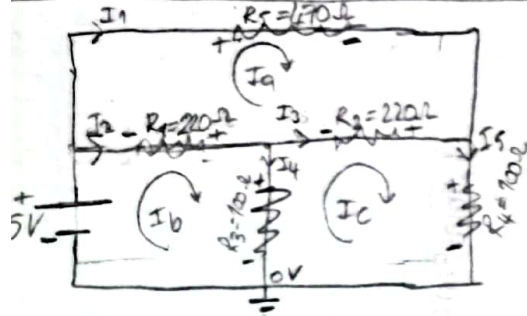


Hesaplar



- ① $470 \cdot I_a + 220 \cdot (I_a - I_c) + 220 \cdot (I_a - I_b) = 0$
- ② $-5 - 220 \cdot (I_a - I_b) + 100 \cdot (I_b - I_c) = 0$
- ③ $-100 \cdot (I_b - I_c) - 220 \cdot (I_a - I_c) + 100 \cdot I_c = 0$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad & 910 I_a - 220 I_b - 220 I_c = 0 \\ \textcircled{2} \quad & -220 I_a + 320 I_b - 100 I_c = 5 \\ \textcircled{3} \quad & -220 I_a - 100 I_b + 420 I_c = 0 \end{aligned}$$

* Matlab yardımı ile bu matrisi gözdnce;

$$I_a = 0,0084 \text{ A} = 8,4 \text{ mA}$$

$$I_b = 0,0246 \text{ A} = 24,6 \text{ mA}$$


$$I_c = 0,0103 \text{ A} = 10,3 \text{ mA}$$

sonuçları çıktı

$$\begin{aligned} I_1 = I_a &= 8,4 \text{ mA} & I_4 = I_b - I_c &= 14,3 \text{ mA} \\ I_2 = I_b - I_a &= 16,2 \text{ mA} & I_5 = I_c &= 10,3 \text{ mA} \\ I_3 = I_c - I_a &= 1,9 \text{ mA} \end{aligned}$$

Ölçümler

I_1 (mA)	I_2 (mA)	I_3 (mA)	I_4 (mA)	I_5 (mA)
8.45	16.2	1.85	14.4	10.3

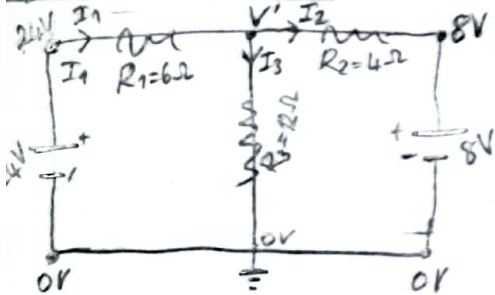

$$\begin{aligned} I_1 &= I_2 + I_3 \\ \frac{24 - V'}{6} &= \frac{V' - 8}{4} + \frac{V'}{12} \\ \frac{48 - 2V'}{12} &= \frac{3V' - 24 + V'}{12} \\ 6V' &= 72 \text{ V} \rightarrow V' = 12 \text{ V} \end{aligned}$$

$$I_1 = \frac{24 - 12}{6} = 2 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{12 - 8}{4} = 1 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{12}{12} = 1 \text{ A}$$

I_1 (A)	I_2 (A)	I_3 (A)
2	1	1