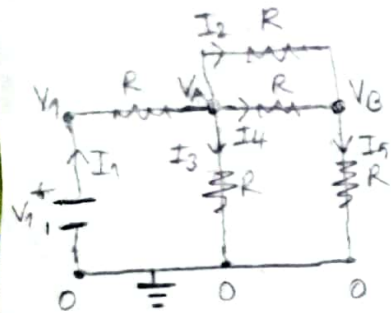


# Hesaplar



$$\begin{aligned} I_1 &= I_2 + I_3 + I_4 \\ I_2 + I_4 &= I_5 \\ I_1 &= I_3 + I_5 \end{aligned}$$

$$V_A = V_1 - I_1 \cdot R$$

$$V_B = V_A - I_4 \cdot R$$

$$V_B = V_A - I_2 \cdot R$$

$$I_2 = I_4$$

$$I_2 = I_4 = \frac{I_1}{5}$$

$$V_A - 0 = I_3 \cdot R$$

$$V_B - 0 = I_5 \cdot R$$

$$V_B = V_A - I_2 \cdot R = I_5 \cdot R$$

$$V_A = I_2 \cdot R + I_5 \cdot R \rightarrow I_2 R + I_5 R = I_3 R$$

$$I_3 - I_5 = I_2$$

$$I_2 + I_5 = I_3$$

$$I_3 = \frac{I_1 + I_2}{2}$$


$$I_5 = \frac{I_1 - I_2}{2}$$

$$I_1 = I_2 + I_3 + I_4$$

$$I_1 = 2I_2 + \frac{I_1 + I_2}{2}$$

$$I_1 = 5I_2$$
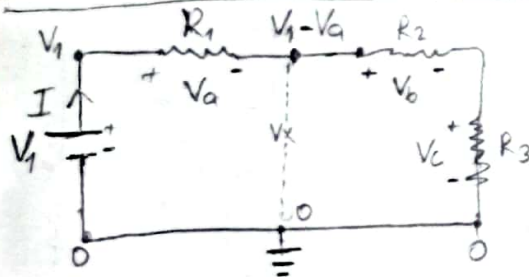
$$I_3 = \frac{3I_1}{5}, I_5 = \frac{2I_1}{5}$$



$$o) I = \frac{V_1}{R_{eq}} = \frac{5}{200 + 330 + 470} = \frac{5}{1000} = 0,005 A$$

$$V_a = 200 \cdot 0,005 = 1 V$$

$$V_b = 330 \cdot 0,005 = 1,65 V$$

$$V_c = 470 \cdot 0,005 = 2,35 V$$

$$b) V_x = V_1 - V_a = 5 - 1 = 4 V$$

$$c) -V_1 + V_a + V_b + V_c = 0 \rightarrow V_1 = V_a + V_b + V_c$$

$$V_x = V_1 - V_a = V_b + V_c //$$

# Ölçümler

$I_1$ (mA)	$I_2$ (mA)	$I_3$ (mA)	$I_4$ (mA)	$I_5$ (mA)
1000	250	500	250	500

$V_1$	$V_a$	$V_b$	$V_c$	$V_x$	$V_a + V_b + V_c$
5 V	1 V	1,65 V	2,35 V	4 V	5 V